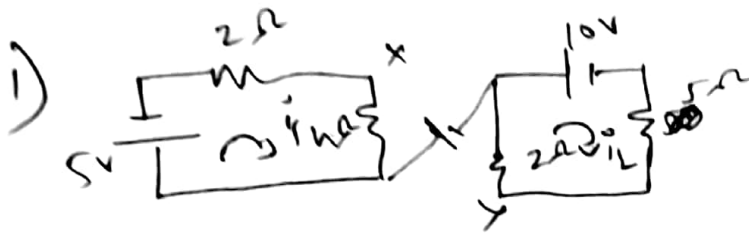


# ① ECE Digital assignment 1



Loop 1,

$$5 = 6i_1$$

$$\Rightarrow i_1 = 5/6$$

Loop 2,


$$10 = 2i_2$$

$$i_2 = 10/2$$

$$\begin{aligned} \text{Potential at } 4\Omega &= i_1 \times 4 \\ &= 5/6 \times 4 \\ &= \frac{10}{3} \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Potential at } 2\Omega &= i_2 \times 2 \\ &= \frac{10}{2} \times 2 = \frac{20}{2} \text{ V} \end{aligned}$$
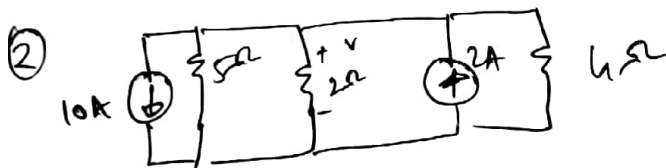
$$\begin{aligned} \Rightarrow \Delta V \text{ Between } x \&y &= \frac{10}{3} + \frac{20}{2} + 2 \\ &= \frac{172}{21} = 8.19047 \text{ V} \end{aligned}$$



By source transformation




$$V = 12$$

$$17.78 = 1 \times 1.11$$



$$I = 16$$

$$\begin{aligned} V_{2\Omega} &= I \times 2 \\ &= 16 \times 2 = 32 \text{ V} \end{aligned}$$

3

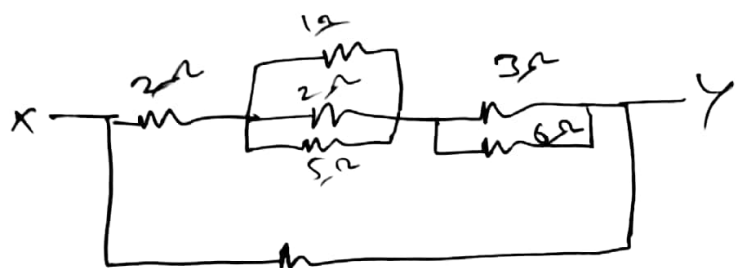


find  $R_{eq}$  b/w X and Y

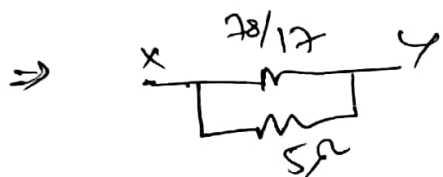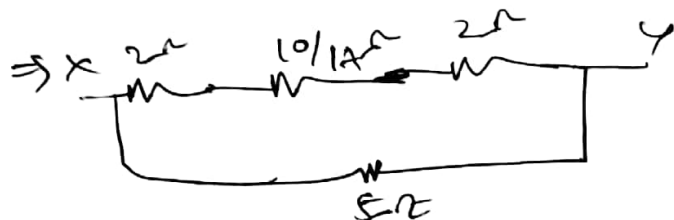

$$R_{eq} = \frac{78}{11} \times 5 = 2.39 \Omega$$

4

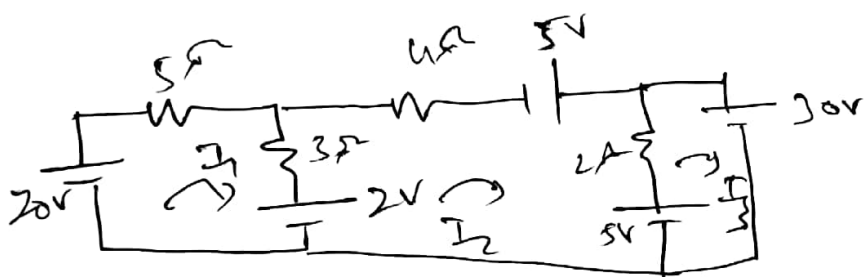

Loop 1,

$$20 - 2 = 5I_1 - 3I_2$$

$$18 = 5I_1 - 3I_2$$

$$2 + 5 - 5 = 9I_2 - 3I_1 - 2I_3$$

$$2 = 9I_2 - 3I_1 - 2I_3$$

$$5 - 30 = 2I_3 - 2I_2$$

$$-25 = 2I_3 - 2I_2$$

$$I_3 = \frac{2I_2 - 25}{2}$$

$$I_1 = 1.213A \quad I_2 = -2.766A$$

$$I_3 = -15.266A$$





→ Current through 2V is 3.979A

→ Current in 20V is 1.213A

→ Current in 5V is -12.5A

→ Current in 5V is -2.766A

→ Current in 30V is 15.266A

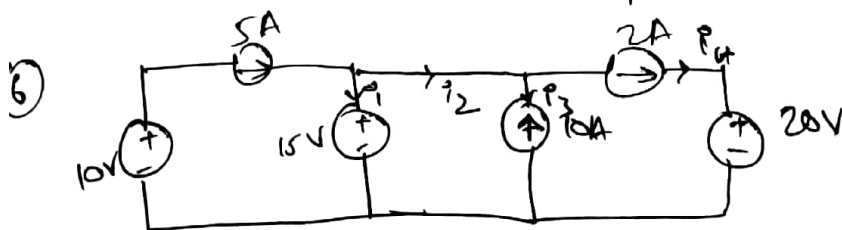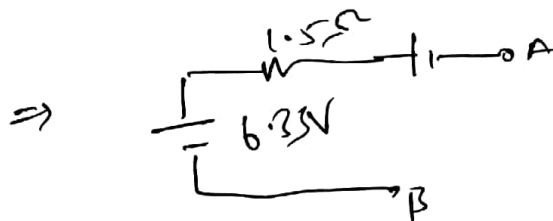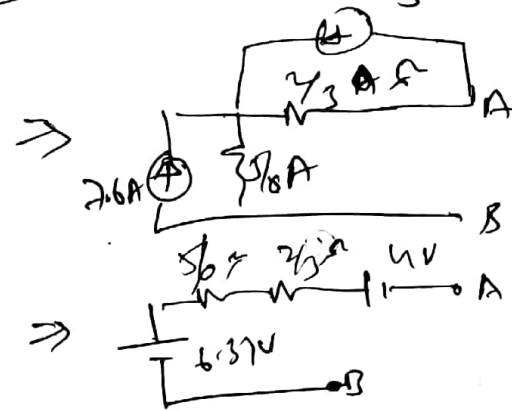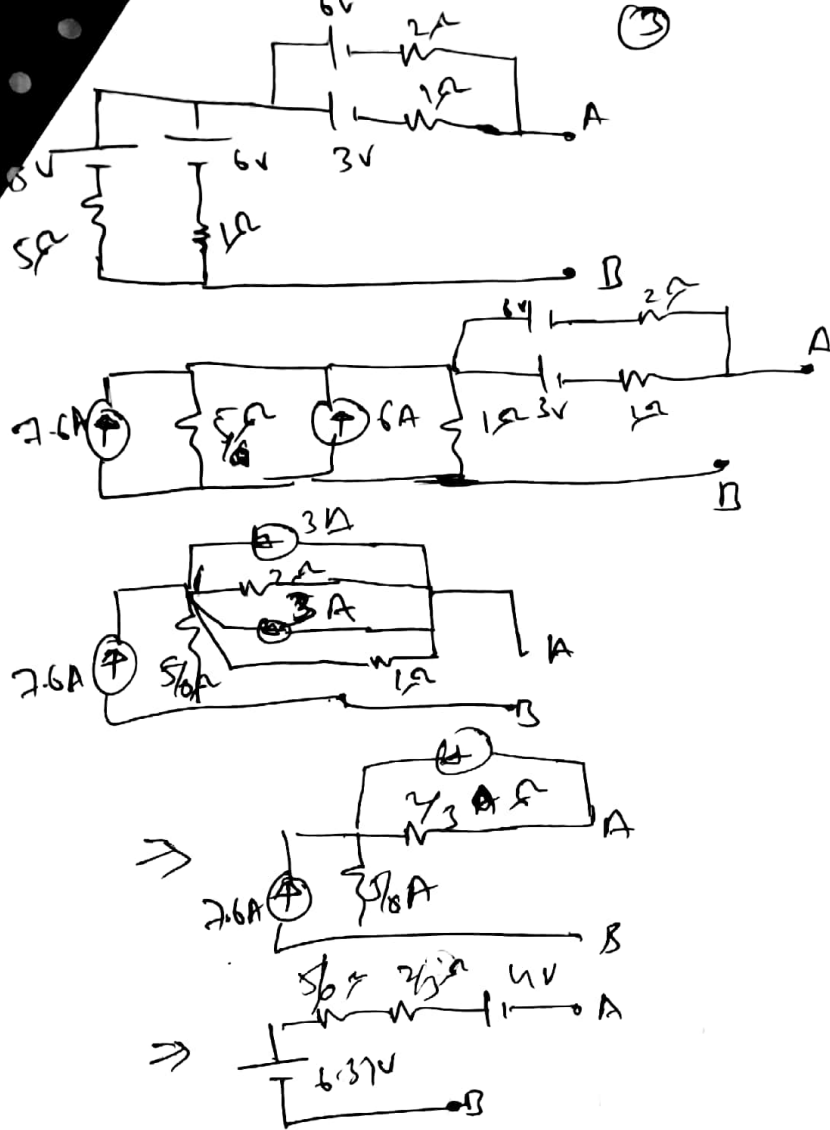

By KCL,  $5 = i + i_L \rightarrow \text{①}$

also  $i_2 = i_3 + i_4$

$i_L = -10 + 2$



$i_L = -8 \text{ A}$

from ①

$\Rightarrow 5 = i + i_L$   
 $i = 13 \text{ A}$

(2)

(7)

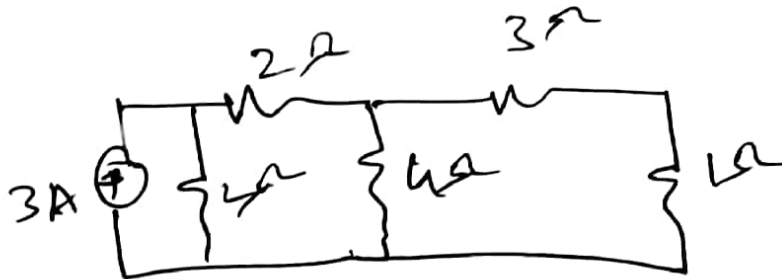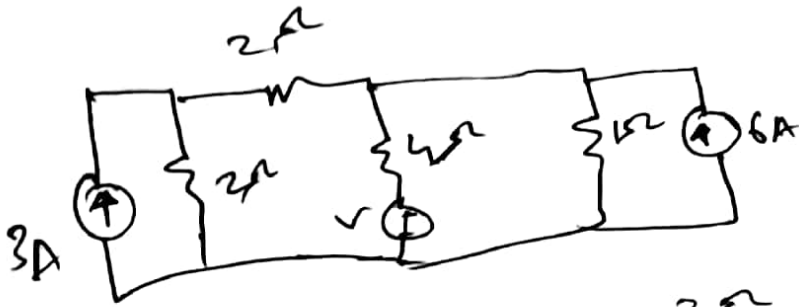

$$6 = 2i_1 + 2i_1 + 4(i_1 - i_2)$$

$$6 = 4i_1 + 4i_1 - 4i_2$$

$$3 = 2i_1 - 2i_2 \rightarrow (1)$$



$$0 = 4(i_2 - i_1) + 3i_2 + i_L$$

$$0 = 2i_2 - i_1 \rightarrow (2)$$

